

DLD Assignment 5

Rajesh Kumar Rajoriya

January 4, 2021

1 Boolean Expression

$$e = A.\overline{B}.\overline{C}.\overline{D} + A.B.\overline{C}.\overline{D} + \overline{A}.\overline{B}.C.\overline{D} + A.\overline{B}.C.\overline{D} + A.B.C.\overline{D} + A.\overline{B}.\overline{C}.D \quad (1)$$

2 K-Map

	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	0	1
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X
$ABCD$				

Figure 1: K-Map for e using don't care condition